

电源设计小贴士 31：同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择

作者：Robert Kollman, [德州仪器 \(TI\)](#)

在这篇《电源设计小贴士》中，我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理，而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常，作为设计过程的一个组成部分，您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范，并且需要选择一些 FET。另外，如果您是一名 IC 设计人员，则您还会有一定的预算，其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后，这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。

 


图 1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关

首先，FET 电阻与其面积成反比例关系。因此，如果为 FET 分配一定的总面积，同时您让高侧面积更大（旨在降低其电阻），则低侧的面积必须减小，而其电阻增加。其次，高侧和低侧 FET 导电时间的百分比与 V_{OUT}/V_{IN} 的转换比相关，其首先等于高侧占空比 (D)。高侧 FET 导通 D 百分比时间，而剩余 (1-D) 百分比时间由低侧 FET 导通。图 1 显示了标准化的传导损耗，其与专用于高侧 FET 的 FET 面积百分比 (X 轴) 以及转换因数 (曲线) 相关。很明显，某个设定转换比率条件下，可在高侧和低侧之间实现最佳芯片面积分配，这时总传导损耗最小。低转换比率条件下，请使用较小的高侧 FET。反之，高转换比率时，请在顶部使用更多的 FET。面积分配至关重要，因为如果输出增加至 3.6V，则针对 12V: 1.2V 转换比率（10% 占空比）进行优化的电路，其传导损耗会增加 30%，而如果输出进一步增加至 6V，则传导损耗会增加近 80%。最后，需要指出的是，50% 高侧面积分配时所有曲线都经过同一点。这是因为两个 FET 电阻在这一点相等。

 


图 2 存在一个基于转换比率的最佳面积比
注意：电阻比与面积比成反比

通过图 1，我们知道 50% 转换比率时出现最佳传导损耗极值。但是，在其他转换比率条件下，可以将损耗降至这一水平以下。附录 1 给出了进行这种优化的数学计算方法，而图 2 显示了其计算结果。即使在极低的转换比率条件下，FET 芯片面积的很大一部分都应该用于高侧 FET。高转换比率时同样如此；应该有很大一部分面积用于低侧。这些结果是对这一问题的初步研究，其并未包括如高侧和低侧 FET 之间的各种具体电阻值，开关速度的影响，或者对这种芯片面积进行封装相关的成本和电阻等诸多方面。但是，它为确定 FET 之间的电阻比提供了一个良好的开端，并且应会在 FET 选择方面实现更好的整体折中。

下次，我们将讨论如何确定 SEPIC 所用耦合电感的漏电感要求，敬请期待。本文及其他电源解决方案的更多详情，请访问：www.ti.com.cn/power。

附录：图 2 的推导过程

定义：

占空比： $D = \frac{V_{in}}{V_{out}}$

MOSFET 指定电阻 (欧姆*面积): ρ

总面积: A

高侧 FET 面积: α

$$\text{高侧 FET 电阻: } R_{HS} = \frac{\rho}{\alpha}$$

$$\text{低侧 FET 电阻: } R_{LS} = \frac{\rho}{A - \alpha}$$

$$\text{有效 FET 电阻: } R_{Total} = \frac{\rho}{A} = \frac{1}{\frac{1}{R_{HS}} + \frac{1}{R_{LS}}}$$

总传导损耗求解过程 (用于图 1):

$$P = I_{OUT}^2 * \rho * (D * \frac{1}{\alpha} + (1 - D) * \frac{1}{A - \alpha})$$

利用 α 相关导数:

$$\frac{dP}{d\alpha} = I_{OUT}^2 * \rho * (\frac{-D}{\alpha^2} + \frac{1 - D}{(A - \alpha)^2})$$

将高侧面积比总 FET 面积定义为 α_r . (注意: 其为电阻比的倒数。) 让上面的方程式等于零, 然后代入。

$$\frac{-D}{\alpha_r^2} + \frac{1 - D}{(1 - \alpha_r)^2} = 0$$

经过大量的代数计算后得到:

$$\alpha_r = \frac{-D + / - \sqrt{D * (1 - D)}}{1 - 2 * D}$$

结果如图 2 所示。